



ELETRÓNICA GERAL

CIRCUITOS COM DÍODOS REGISTO DE RESULTADOS

GRUPO_____

NOME _____

NOME _____


EXPERIÊNCIA 1

1.1

VM1 (V)	V _{D1} (V)	V _{R1} (V)	I ₁ (A)
0,4			
0,6			
0,8			
1			
2			
4			
6			

VM2 (V)	V _{D2} (V)	V _{R2} (V)	I ₂ (A)
0,4			
0,6			
0,8			
1			
2			
4			
6			

1.2

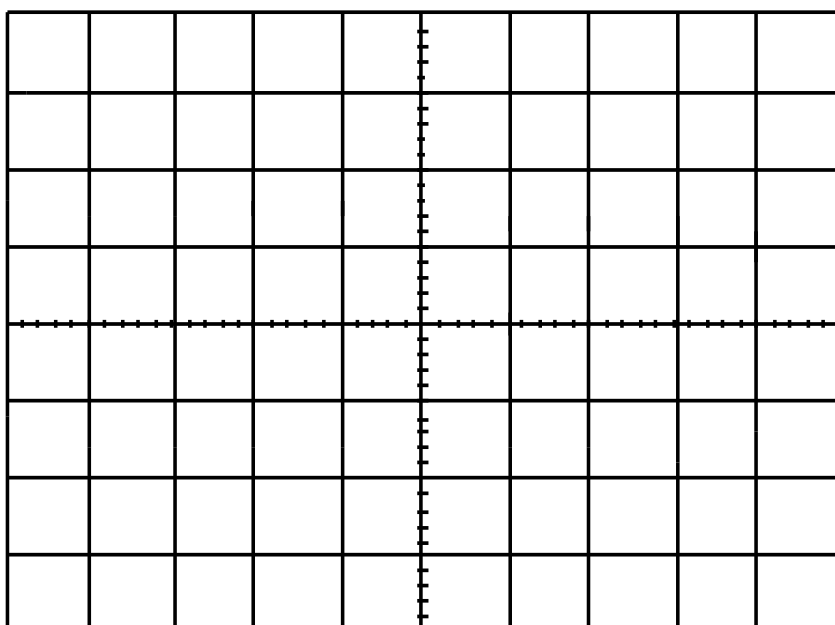



1.3

1.4




EXPERIÊNCIA 2

2.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

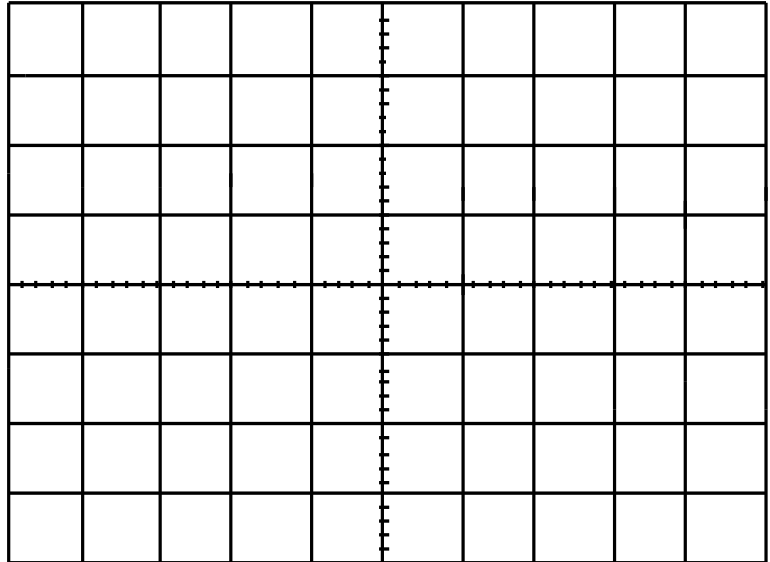

2.2

2.3




EXPERIÊNCIA 3

3.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

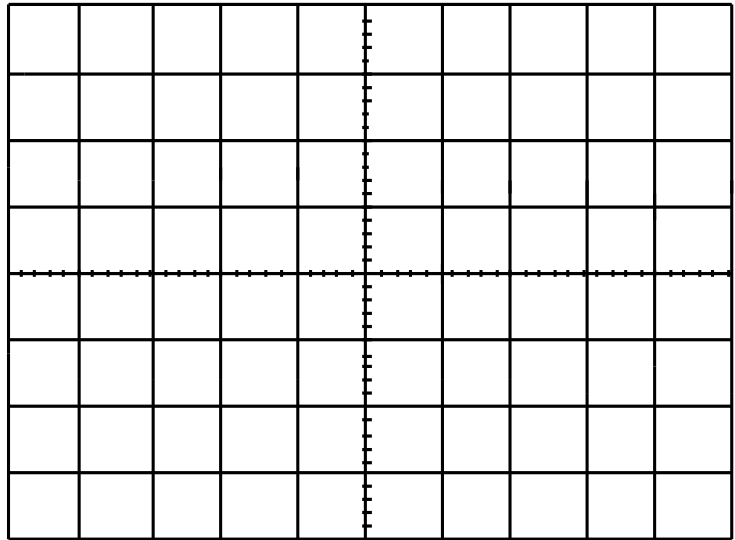

3.2

3.3
