



ELECTRÓNICA

CIRCUITOS COM AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

REGISTO DE RESULTADOS

GRUPO_____

NOME _____

NOME _____

NOME _____

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5


1.6



2.1

2.2

2.3

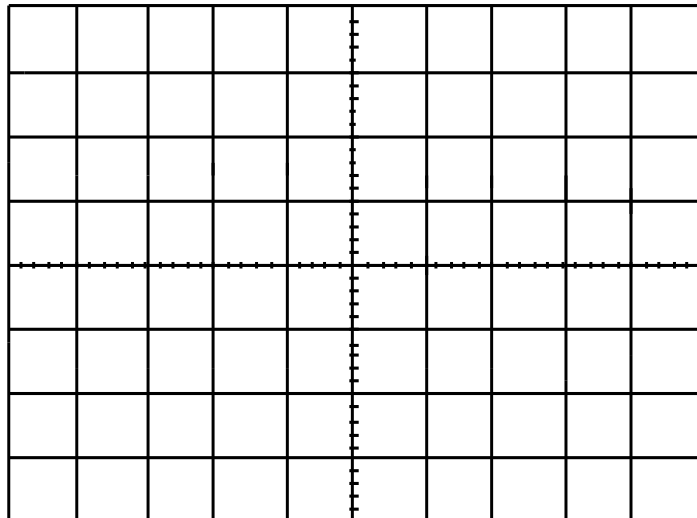

2.4

2.5




2.6

2.7


2.8

2.9

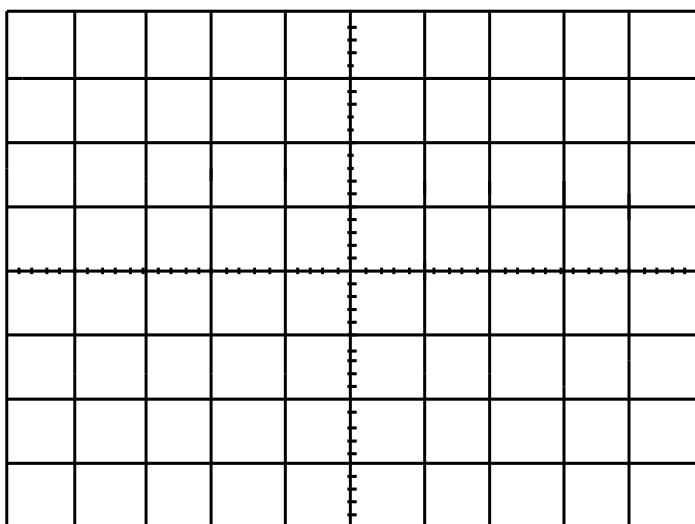



2.10

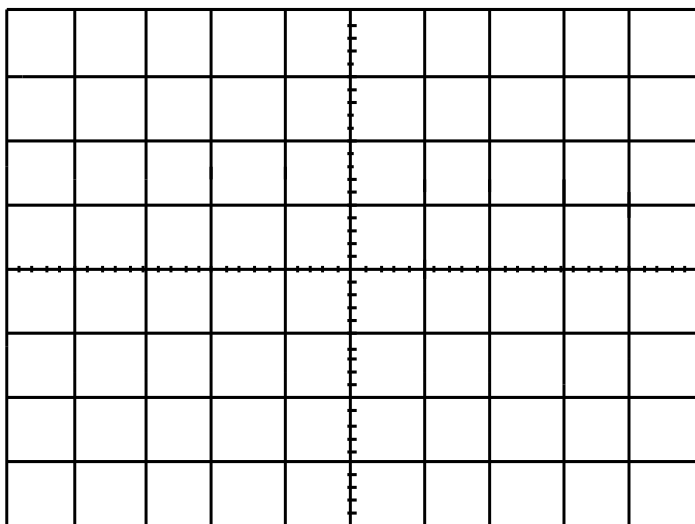


2.11

2.12

2.13



2.14 e 2.15

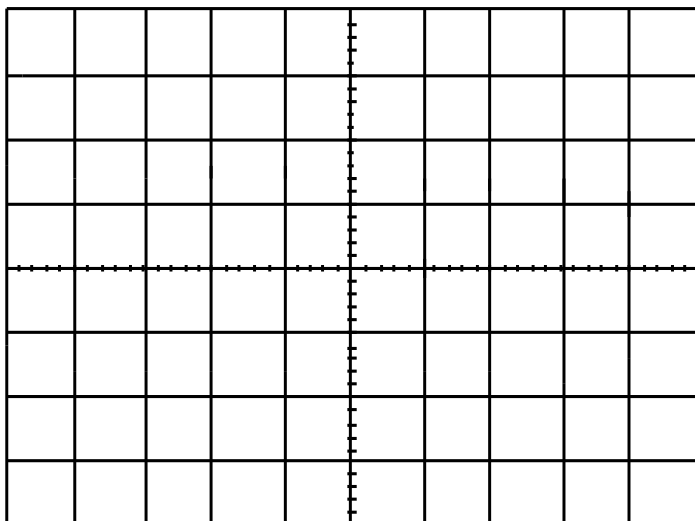


2.16



3.1

3.2

3.3

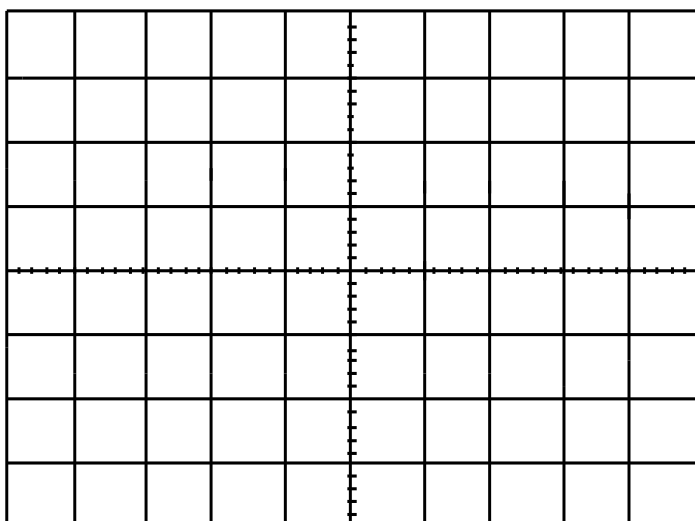


3.4



4.1

4.2

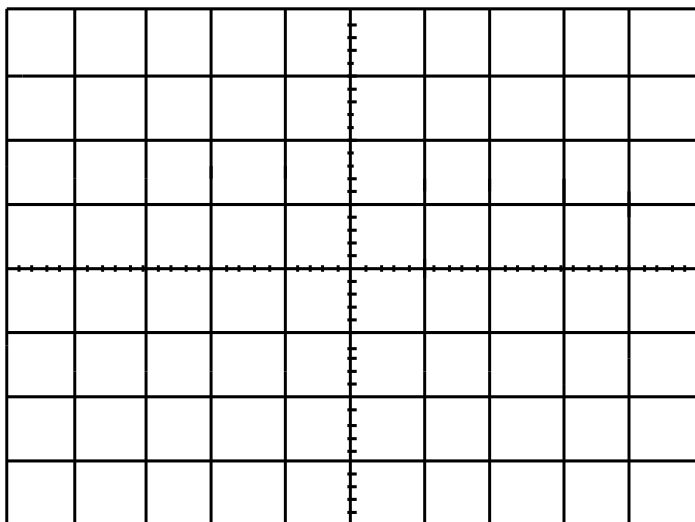

4.3

4.4

4.5




4.6

4.7



5.1

5.2

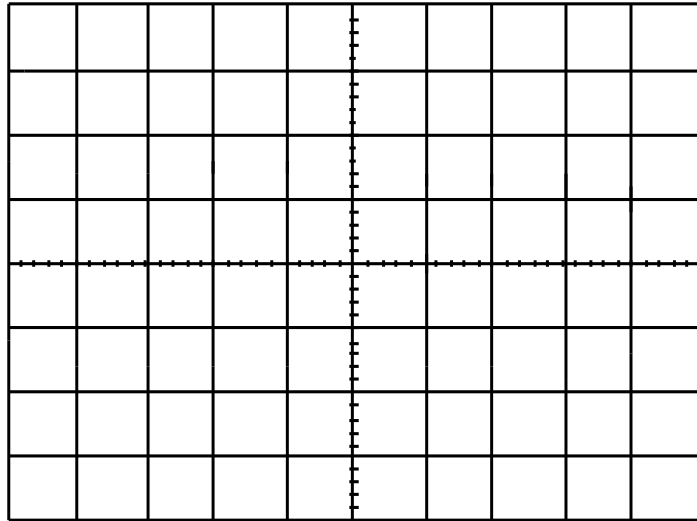

5.3

5.4

5.5



5.6

5.7

5.8
