



## ELECTRÓNICA

### CIRCUITOS COM TRANSÍSTORES BIPOLARES

#### REGISTO DE RESULTADOS

GRUPO\_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

1.1

---

---

1.2

1.3

$I_B =$  \_\_\_\_\_

$I_C =$  \_\_\_\_\_

$V_{BE} =$  \_\_\_\_\_

$V_{CE} =$  \_\_\_\_\_

1.4

---

---

---

---

1.5

$I_B =$  \_\_\_\_\_

$I_C =$  \_\_\_\_\_

$V_{BE} =$  \_\_\_\_\_

$V_{CE} =$  \_\_\_\_\_

1.6

---



Universidade do Minho

## ELETRÓNICA GERAL

**TP3 Transístores** – Registo de Resultados

## Engenharia de Telecomunicações e Informática

Escola de Engenharia

Dep. Electrónica Industrial

2/3

1.7




2.1

---

---

2.2 e 2.3

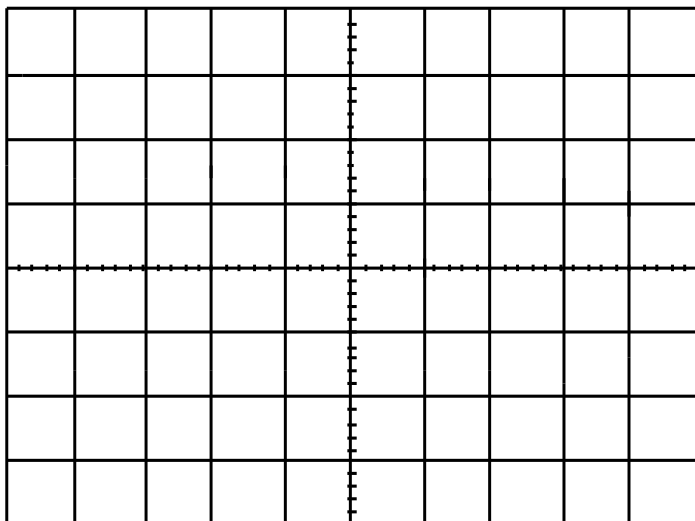

2.4

---

---

---

---

---

---

---

---